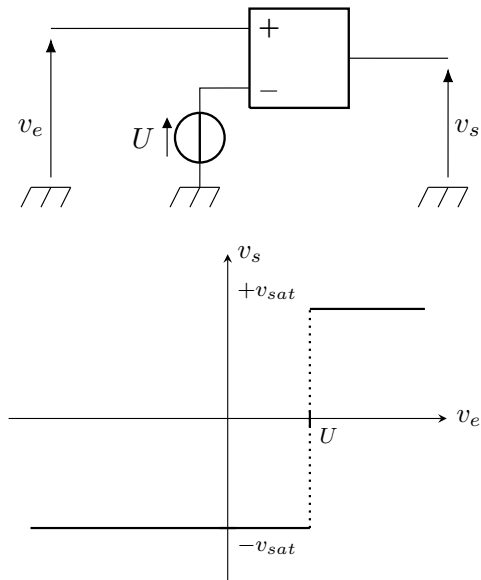


Montages à ALI à connaître


ALI en régime saturé

• Montages comparateurs simples

comparateur simple non inverseur




comparateur simple inverseur

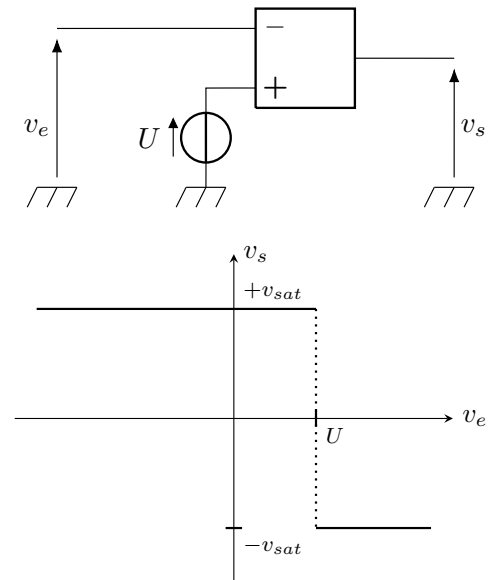


• Montages comparateurs à hystérésis

comparateur à hystérésis non inverseur

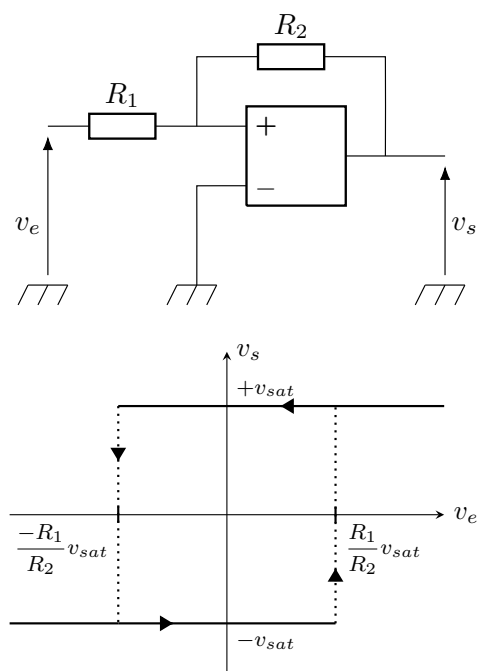


comparateur à hystérésis inverseur

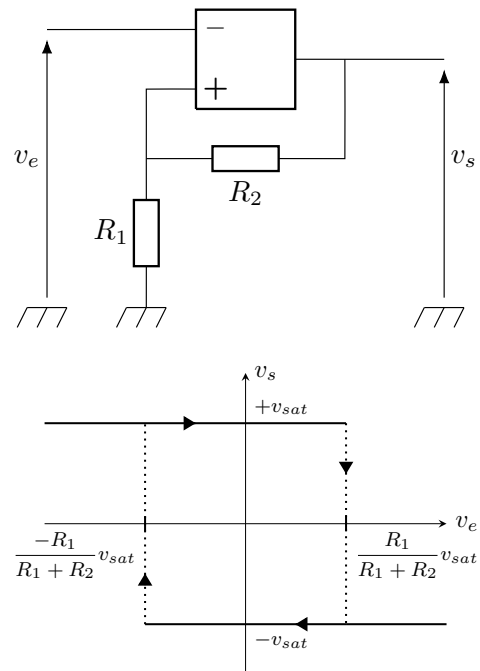

ALI en régime linéaire

• Montage suiveur

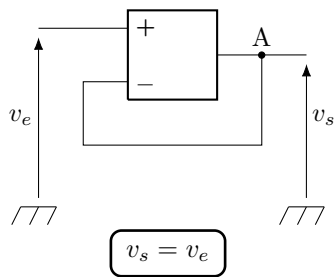


Ce montage est intéressant car il possède une grande impédance d'entrée. Le courant d'entrée sur la borne (+) est quasi-nul.

Il peut être utilisé en sortie d'un filtre, afin que le filtre se comporte comme s'il était utilisé à vide (courant de sortie nul).


Lorsque l'on utilise deux filtres en cascade, on place souvent un suiveur entre les deux filtres.

• Montages amplificateurs

Amplificateur non inverseur

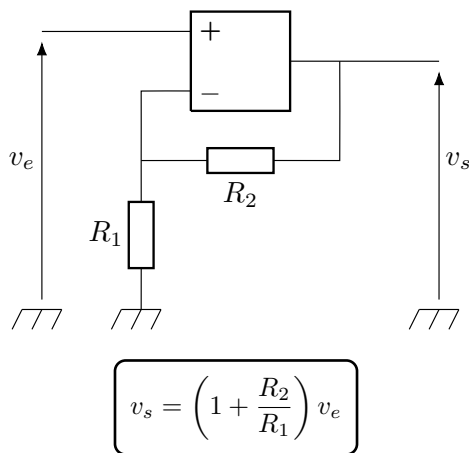


Amplificateur inverseur

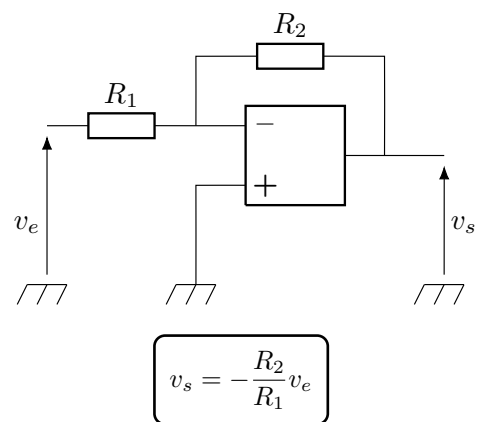

• Montages dérivateur et intégrateur


Dérivateur

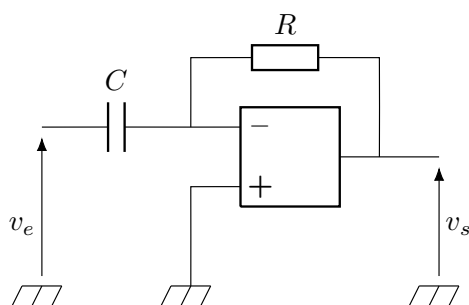

formalisme complexe : $\underline{v_s} = -RC j\omega \underline{v_e}$

formalisme réel : $v_s = -RC \frac{dv_e}{dt}$

Intégrateur

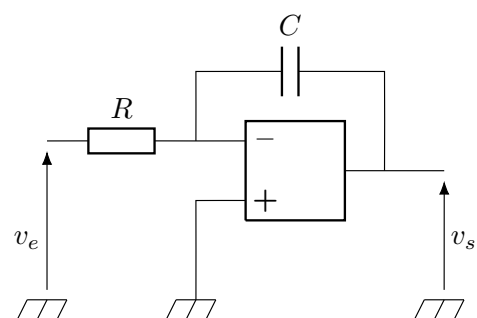

formalisme complexe : $\underline{v_s} = -\frac{1}{RC j\omega} \underline{v_e}$

formalisme réel : $v_s(t) = v_s(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t v_e(t) dt$